

الامتحان الموحد المدرسي – الأسدس الأول – لأقسام السنة السادسة ابتدائي
دورة يناير 2012
مادة النشاط العلمي

(1) املأ الفراغ بما يناسب: (2 ن)

تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من : و و

و

(2) ما هو نوع التركيب المستعمل في الدارة الكهربائية المنزلية؟ (1 ن)

.....

(3) أرسم دائرة كهربائية بسيطة مغلقة فيها مصباحان مركبان على التوازي: (2 ن)

(4) أتمم الفقرة التالية بما يناسب من بين الكلمات التالية: (1.5 ن)

الطبقة السطحية – الطبقة الداخلية – السوائل – مواد عضوية – الغازات – مواد معدنية

تقع التربة في من القشرة الأرضية، وتتكون من

و

(5) ما هو دور الكائنات الحية التي تعيش في التربة؟ (1.5 ن)

.....

.....

.....